

## واحد محاسباتی ۳

میخواهیم به ترتیب اعداد واقع بر روی ورودیهای ۰ تا ۳ را به جمع کننده منتقل نموده به گونه ای که محتویات ورودی ۰ با عدد ۱ جمع شده و در خروجی ظاهر گردد سپس محتویات ورودی ۱ با عدد ۲ جمع شده و در خروجی نشان داده شود و محتویات ورودی ۲ با عدد ۳ و محتویات ورودی ۳ با عدد ۴ جمع گردیده و در خروجی ظاهر گردد. و سپس این کار تکرار شود. ضمناً بلوکی که با علامت ؟ مشخص شده است را خودتان حدس بزنید.

